

# 计算机系统结构实验 6

## 简单的类 MIPS 多周期流水化处理器实现

胡晨志 521021910107

---

### 摘要

在 lab06 中，在 lab 基础上设计简单的流水线 CPU。通过本次实验，可以更加熟悉 Verilog 模块化编程，并加深对流水线和 hazard 的认识和理解。

关键字：Vivado, Verilog

---

## 1 实验目的

理解 CPU Pipeline、流水线冒险及相关性，在 lab5 基础上设计简单流水线 CPU

## 2 原理分析

本次实验中我完成了lw, sw, beq, bne, add, sub, and, or, slt, j, sll, srl, jr等 13 条指令。

本次实验的主要难点在于 forwarding。上述指令中beq, bne, jr和其余 R 型指令均需要用到 forwarding。在实现过程中，先得到 forwarding 的条件，通过条件判断是否 forward。实现时须注意 forward 的优先级，越早的阶段优先级越高。

## 3 功能实现

这里主要介绍顶层模块的设计。

### 3.1 常用管线

首先是各个流水线寄存器所用到的管线和其他常用管线的定义，如 `CODE 1` 所示。

`CODE 1`: 常用管线.v

```
// Pipeline stage registers
// IF/ID
wire [31:0] IFID_pcPlus4, IFID_instr;
wire [4:0] IFID_INSTRS = IFID_instr[25:21], IFID_INSTRT =
IFID_instr[20:16],
```

```

        IFID_INSTRD = IFID_instr[15:11];
wire BRANCH;
wire JUMP;
wire JUMP_REGISTER;

// ID/EX
wire [31:0] IDEX_readData1, IDEX_readData2, IDEX_immSext;
wire [4:0] IDEX_instrRs, IDEX_instrRt, IDEX_instrRd;
wire [8:0] IDEX_ctrl;
wire [1:0] IDEX_ALUOP = IDEX_ctrl[7:6];
wire IDEX_REGDST = IDEX_ctrl[8], IDEX_ALUSRC= IDEX_ctrl[5],
    IDEX_BRANCH = IDEX_ctrl[4], IDEX_MEMREAD = IDEX_ctrl[3],
    IDEX_MEMWRITE = IDEX_ctrl[2], IDEX_REGWRITE = IDEX_ctrl[1],
    IDEX_MEMTOREG = IDEX_ctrl[0];

wire [4:0] DST_REG;
wire [31:0] ALU_RES;

// EX/EM
wire [31:0] EXMEM_aluRes, EXMEM_writeData;
wire [4:0] EXMEM_dstReg;
wire [4:0] EXMEM_ctrl;
wire EXMEM_zero;
wire EXMEM_BRANCH = EXMEM_ctrl[4], EXMEM_MEMREAD = EXMEM_ctrl
[3],
    EXMEM_MEMWRITE = EXMEM_ctrl[2], EXMEM_REGWRITE = EXMEM_ctrl
[1],
    EXMEM_MEMTOREG = EXMEM_ctrl[0];

// MEM/WB
wire [31:0] MEMWB_readData, MEMWB_aluRes;
wire [4:0] MEMWB_dstReg;
wire [1:0] MEMWB_ctrl;
wire MEMWB_REGWRITE = MEMWB_ctrl[1], MEMWB_MEMTOREG = MEMWB_ctrl
[0];

```

## 3.2 取址阶段

取址阶段，PC 在时钟上升沿更新的。由于插入停顿时程序不能向前执行，所以 PC 和 IF/ID 流水线寄存器此时不能更新。同时，为了解决控制冒险，在出现条件跳转时，需要将之前取出的指令清除（flush）。分支和跳转的条件将会在之后介绍。该阶段顶层模块如 CODE 2 所示，PC 和 IF/ID 寄存器如 CODE 2 和 CODE 3 所示。

### CODE 2: 取址阶段

```

// Instruction Fetch Stage
wire [31:0] PC;

```

```

wire [31:0] PC_PLUS_4, BRANCH_ADDR, JR_DST, SELECT_PC_A,
SELECT_PC_B, NEXT_PC, IF_INSTR;
assign JUMP = IF_INSTR[31:26] == 6'b000010 ? 1 : 0;
assign PC_PLUS_4 = PC + 4;

MUX_32bits selectPCMux_A(.Input2(PC_PLUS_4), .Input1({PC_PLUS_4
[31:28], IF_INSTR[26:0], 2'b00}),
    .Out(SELECT_PC_A), .sel(JUMP));
MUX_32bits selectPCMux_B(.Input2(SELECT_PC_A), .Input1(JR_DST),
    .Out(SELECT_PC_B), .sel(JUMP_REGISTER));
MUX_32bits nextPCMux(.Input2(SELECT_PC_B), .Input1(BRANCH_ADDR),
    .Out(NEXT_PC),
    .sel(BRANCH));
InstMemory instrMem(.ReadAddress(PC), .Instruction(IF_INSTR));

PC mainPC(.Clk(clk), .reset(reset), .STALL(STALL), .NEXT_PC(
NEXT_PC), .PC(PC));

buffer1 IFID(.Clk(clk), .stall(STALL), .branch(BRANCH), .
PC_PLUS_4(PC_PLUS_4),
    .IF_INSTR(IF_INSTR), .IFID_instr(IFID_instr), .IFID_pcPlus4(
IFID_pcPlus4));

```

### </> CODE 3: PC.v

```

`timescale 1ns / 1ps
module PC(
    input Clk,
    input reset,
    input STALL,
    input [31:0] NEXT_PC,
    output [31:0] PC
);
reg [31:0] pc;

initial begin
    pc = 0;
end

always @ (reset)
    pc = 0;

always @(posedge Clk)
    if(!STALL)
        begin
            pc <= NEXT_PC;
        end
end

```

```
        end
        assign PC = pc;
    endmodule
```

#### </> CODE 4: buffer1.v

```
`timescale 1ns / 1ps
module buffer1(
    input Clk,
    input reset,
    input stall,
    input branch,
    input [31:0] PC_PLUS_4,
    input [31:0] IF_INSTR,
    output [31:0] IFID_instr, IFID_pcPlus4
);
    reg [31:0] pcPlus4;
    reg [63:32] instr;

    always @(reset)
    begin
        pcPlus4 = 0;
        instr = 0;
    end

    always @(posedge Clk)
    begin
        if (!stall)
        begin
            pcPlus4 <= PC_PLUS_4;
            instr <= IF_INSTR;
        end
        if (branch)
            instr <= 0;
    end

    assign IFID_instr = instr, IFID_pcPlus4 = pcPlus4;
endmodule
```

### 3.3 译码阶段

这里的实现中，将跳转的判定和跳转地址的计算移到了译码阶段，只要寄存器读出的数据相等就可以跳转。这是为了减少对流水线寄存器清除的次数，提高执行效率，同时也也有利于简化流水线。

需要注意分支指令和寄存器跳转指令可能产生数据冒险，故此处加入了 forwarding。译码阶段顶层模块代码如 </>CODE 4 所示。buffer2 的实现与 buffer1 类似，这里不作赘述。

## &lt;/&gt; CODE 5: 译码阶段

```

// Decode Stage
wire [8:0] CTRL_OUT;
Ctr mainCtr(.OpCode(IFID_instr[31:26]), .RegDst(CTRL_OUT[8]),
    .ALUOp(CTRL_OUT[7:6]), .ALUSrc(CTRL_OUT[5]), .Branch(
CTRL_OUT[4]),
    .MemRead(CTRL_OUT[3]), .MemWrite(CTRL_OUT[2]), .RegWrite(
CTRL_OUT[1]),
    .MemToReg(CTRL_OUT[0]));

wire [31:0] READ_DATA_1, READ_DATA_2, REG_WRITE_DATA;
Registers regs(.Clk(clk), .readReg1(IFID_INSTRS), .readReg2(
IFID_INSTRT),
    .writeReg(MEMWB_dstReg), .writeData(REG_WRITE_DATA),
    .regWrite(MEMWB_REGWRITE), .reset(reset), .readData1(
READ_DATA_1),
    .readData2(READ_DATA_2));

wire [31:0] IMM_SEXT;
signext sext(.inst(IFID_instr[15:0]), .out(IMM_SEXT));
wire [31:0] IMM_SEXT_SHIFT = IMM_SEXT << 2;

wire BRANCH_FWD_ID_A =
    IDEX_ctrl[1] & DST_REG != 0 & DST_REG == IFID_INSTRS;
wire BRANCH_FWD_ID_B =
    IDEX_ctrl[1] & DST_REG != 0 & DST_REG == IFID_INSTRT;
wire BRANCH_FWD_EX_A =
    EXMEM_REGWRITE & EXMEM_dstReg != 0 & EXMEM_dstReg ==
IFID_INSTRS;
wire BRANCH_FWD_EX_B =
    EXMEM_REGWRITE & EXMEM_dstReg != 0 & EXMEM_dstReg ==
IFID_INSTRT;
wire BRANCH_FWD_MEM_A =
    MEMWB_REGWRITE & MEMWB_dstReg != 0 &
    !(EXMEM_REGWRITE & EXMEM_dstReg != 0 & EXMEM_dstReg !=
IFID_INSTRS) &
    MEMWB_dstReg == IFID_INSTRS;
wire BRANCH_FWD_MEM_B =
    MEMWB_REGWRITE & MEMWB_dstReg != 0 &
    !(EXMEM_REGWRITE & EXMEM_dstReg != 0 & EXMEM_dstReg !=
IFID_INSTRT) &
    MEMWB_dstReg == IFID_INSTRT;

wire [31:0] BRANCH_SRC_A = BRANCH_FWD_ID_A ? ALU_RES :
BRANCH_FWD_EX_A ? EXMEM_aluRes :

```

```

        BRANCH_FWD_MEM_A ? REG_WRITE_DATA : READ_DATA_1;

    wire [31:0] BRANCH_SRC_B = BRANCH_FWD_ID_B ? ALU_RES :
    BRANCH_FWD_EX_B ? EXMEM_aluRes :
        BRANCH_FWD_MEM_B ? REG_WRITE_DATA : READ_DATA_2;

    assign BRANCH_ADDR = IMM_SEXT_SHIFT + IFID_pcPlus4;
    assign BRANCH = CTRL_OUT[4] ? (!IFID_instr[26] && BRANCH_SRC_A
    == BRANCH_SRC_B )
        || (IFID_instr[26] && BRANCH_SRC_A != BRANCH_SRC_B ) : 0;
    assign JUMP_REGISTER = CTRL_OUT[8] && IMM_SEXT[5:0] == 6'b001000;
    assign JR_DST = BRANCH_SRC_A;

    buffer2 IDEX(.Clk(clk), .reset(reset), .STALL(STALL), .CTRL_OUT(
    CTRL_OUT),
        .READ_DATA_1(READ_DATA_1), .READ_DATA_2(READ_DATA_2), .
    IMM_SEXT(IMM_SEXT),
        .IFID_INSTRS(IFID_INSTRS), .IFID_INSTRT(IFID_INSTRT), .
    IFID_INSTRD(IFID_INSTRD),
        .IDEX_readData1(IDEX_readData1), .IDEX_readData2(
    IDEX_readData2), .IDEX_immSext(IDEX_immSext),
        .IDEX_instrRs(IDEX_instrRs), .IDEX_instrRt(IDEX_instrRt), .
    IDEX_instrRd(IDEX_instrRd),
        .IDEX_ctrl(IDEX_ctrl));

```

### 3.4 执行阶段

由于可能用到寄存器的值，故需要加入 forwarding 来避免数据冒险。其余部分除了更新流水线寄存器之外，和单周期处理器几乎相同，如 CODE 6 所示。

#### CODE 6: 执行阶段

```

// Forwarding Unit
wire FWD_EX_A =
    EXMEM_REGWRITE & EXMEM_dstReg != 0 & EXMEM_dstReg ==
    IDEX_instrRs;
wire FWD_EX_B =
    EXMEM_REGWRITE & EXMEM_dstReg != 0 & EXMEM_dstReg ==
    IDEX_instrRt;
wire FWD_MEM_A =
    MEMWB_REGWRITE & MEMWB_dstReg != 0 &
    !(EXMEM_REGWRITE & EXMEM_dstReg != 0 & EXMEM_dstReg !=
    IDEX_instrRs) &
    MEMWB_dstReg == IDEX_instrRs;
wire FWD_MEM_B =
    MEMWB_REGWRITE & MEMWB_dstReg != 0 &
    !(EXMEM_REGWRITE & EXMEM_dstReg != 0 & EXMEM_dstReg !=

```

```

IDEX_instrRt) &
    MEMWB_dstReg == IDEX_instrRt;

// Execution Stage
wire [31:0] ALU_SRC_A = FWD_EX_A ? EXMEM_aluRes :
    FWD_MEM_A ? REG_WRITE_DATA : IDEX_readData1;
wire [31:0] ALU_SRC_B = IDEX_ALUSRC ? IDEX_immSext : FWD_EX_B ?
EXMEM_aluRes :
    FWD_EX_B ? EXMEM_aluRes : FWD_MEM_B ? REG_WRITE_DATA :
IDEX_readData2;
wire [31:0] MEM_WRITE_DATA = FWD_EX_B ? EXMEM_aluRes :
    FWD_EX_B ? EXMEM_aluRes : FWD_MEM_B ? REG_WRITE_DATA :
IDEX_readData2;

wire [3:0] ALU_CTRL_OUT;
ALUctr aluCtr(.Funct(IDEX_immSext[5:0]), .ALUOp(IDEX_ALUOP),
    .ALUctrOut(ALU_CTRL_OUT));

wire ZERO;
ALU alu(.Input1(ALU_SRC_A), .Input2(ALU_SRC_B), .Input3(
IDEX_immSext[10:6]), .ALUctr(ALU_CTRL_OUT), .Zero(ZERO),
    .ALURes(ALU_RES));

MUX_5bits dstRegMux(.Input2(IDEX_instrRt), .Input1(IDEX_instrRd)
, .sel(IDEX_REGDST),
    .Out(DST_REG));

buffer3 EXMEM(.Clk(clk), .reset(reset), .IDEX_ctrl(IDEX_ctrl), .
ZERO(ZERO),
    .ALU_RES(ALU_RES), .MEM_WRITE_DATA(MEM_WRITE_DATA), .DST_REG
(DST_REG),
    .EXMEM_aluRes(EXMEM_aluRes), .EXMEM_writeData(
EXMEM_writeData),
    .EXMEM_ctrl(EXMEM_ctrl), .EXMEM_zero(EXMEM_zero), .
EXMEM_dstReg(EXMEM_dstReg));

```

### 3.5 访存和写回

除了更新流水线寄存器之外，和单周期处理器几乎相同，如 CODE 7 所示。

#### CODE 7: 访存和写回

```

// Memory Stage
wire [31:0] MEM_READ_DATA;
dataMemory dataMem(.Clk(clk), .address(EXMEM_aluRes),
    .writeData(EXMEM_writeData), .memRead(EXMEM_MEMREAD),
    .memWrite(EXMEM_MEMWRITE), .readData(MEM_READ_DATA));

```

```

buffer4 MEMWB(.Clk(clk), .reset(reset), .EXMEM_ctrl(EXMEM_ctrl
[1:0])),
    .MEM_READ_DATA(MEM_READ_DATA), .EXMEM_aluRes(EXMEM_aluRes),
    .EXMEM_dstReg(EXMEM_dstReg),
    .MEMWB_readData(MEMWB_readData), .MEMWB_aluRes(MEMWB_aluRes)
    , .MEMWB_dstReg(MEMWB_dstReg), .MEMWB_ctrl(MEMWB_ctrl));

// Write Back Stage
MUX_32bits writeDataMux(.Input1(MEMWB_readData), .Input2(
MEMWB_aluRes),
    .sel(MEMWB_MEMTOREG), .Out(REG_WRITE_DATA));

```

### 3.6 插入停顿

只有一种情况需要插入停顿，即在lw指令后的一条指令直接访问lw所加载的寄存器的数据。由于此时数据还在数据存储器内，所以无法通过转发解决数据冒险，只能暂停流水线。代码如 </>CODE 9 所示。

</>CODE 8: 插入停顿

```

// Hazard detection
wire STALL = IDEX_MEMREAD &
    (IDEX_instrRt == IFID_INSTRS | IDEX_instrRt == IFID_INSTRT);

```

## 4 结果验证

### 4.1 测试用激励文件

Top\_tb.v如 </>CODE 7所示。这里采用与lab05 相同的测试集。

</>CODE 9: Top\_tb.v

```

`timescale 1ns / 1ps

module Top_tb(

);
reg clk, reset;
always #5 clk = !clk;

Top top(.clk(clk), .reset(reset));

initial begin
    $readmemb("Instruction", top.instrMem.InstMemFile);
    $readmemh("Data", top.dataMem.memFile);
    clk = 1;

```



```
reset = 1;  
#25 reset = 0;  
  
end  
endmodule
```

## 4.2 仿真测试

仿真结果如图1所示。可以看到8号寄存器的最终数值为117，说明运行结果正确。

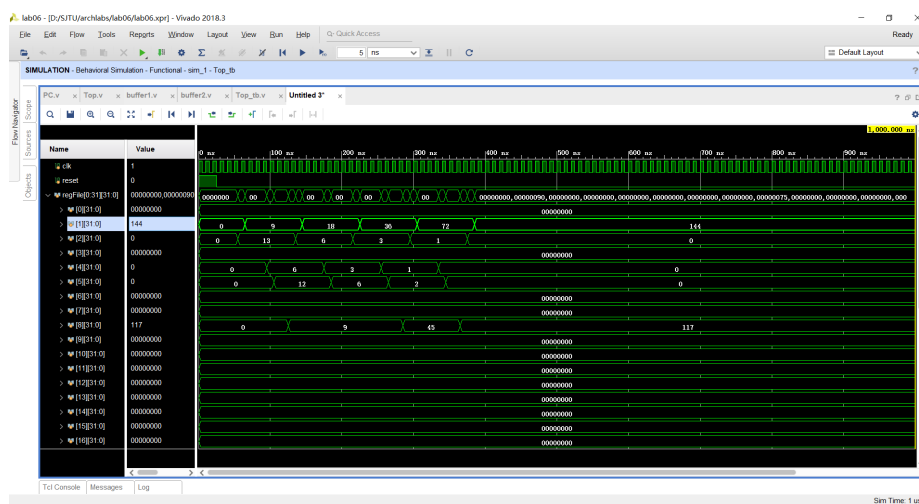


图 1: 数据存储器实验结果

## 5 反思与总结

本次实验实现了流水线，总体而言相当有挑战性的。由于实验中用到了大量的管线，为管线设计一套命名规范显得至关重要。此外，在许多细节方面也要考虑，比如 forwarding 的优先级，以及分支指令和跳转指令的优先级。这些在理论课上都是很难体会到的，只有真正上手实践才能有深刻的感受。